

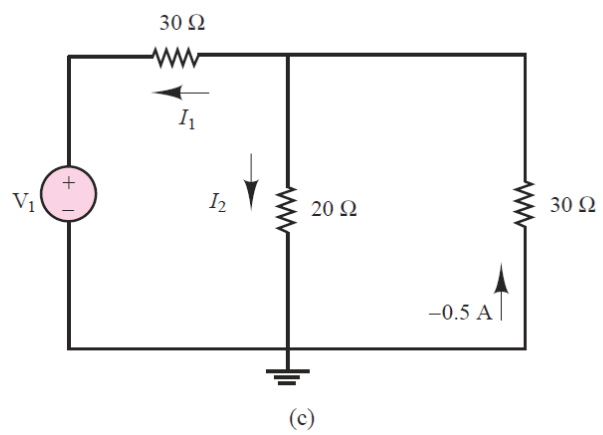
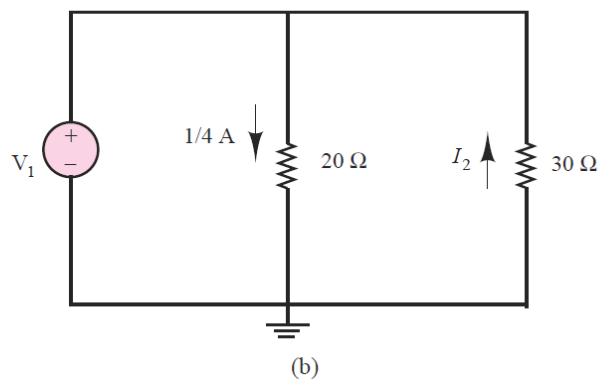


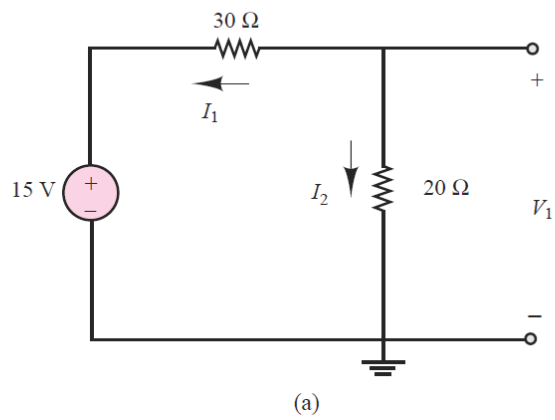Esercizi parte 1(i circuiti possono essere risolti applicando tutte i concetti visti nella prima settimana)


E1) trovare le grandezze incognite dei circuiti in figura,



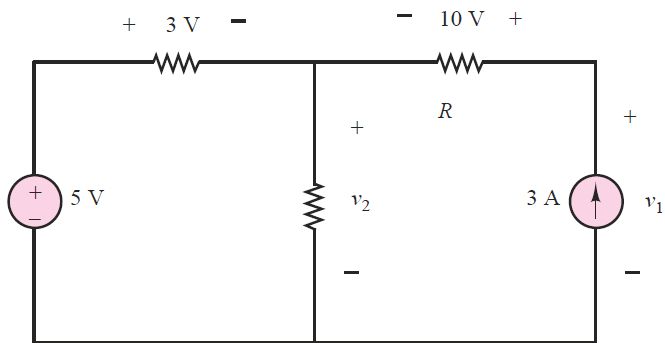
E2) Determinare la potenza assorbita dal resistore R e la potenza generata dal generatore di corrente



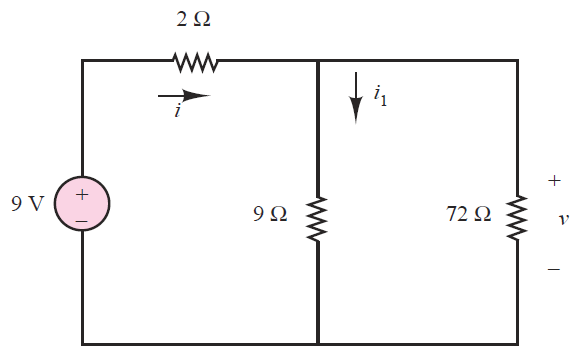E3) Calcolare le grandezze incognite (sugg: applicare serie e parallelo e/o partitori di corrente e di tensione, provare a fare lo stesso esercizio con metodi diversi tra loro)



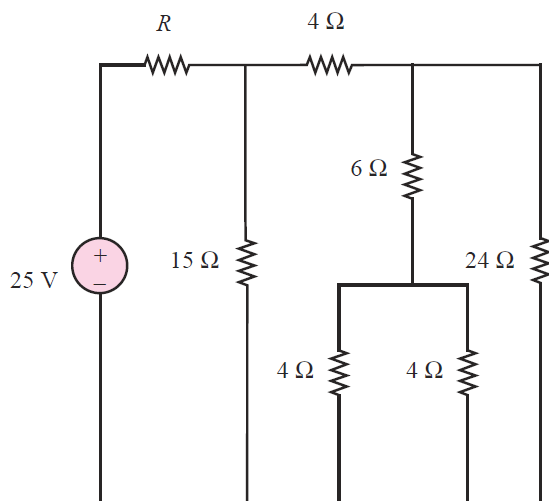E4) la potenza assorbita dal resistore da 15 $[\Omega]$ vale 15 $[\text{W}]$, trovare R (sugg: applicare definizione di potenza e concetti di serie parallelo)



Risposte

E1

a) $I_1 = -0.3 \text{ [A]}$, $I_2 = 0.3 \text{ [A]}$, $V_1 = 6 \text{ [V]}$

b) $V_1 = 5 \text{ [V]}$, $I_2 = -0.167 \text{ [A]}$

c) $I_2 = 0.75 \text{ [A]}$, $I_1 = -1.25 \text{ [A]}$ $V_1 = -52.5 \text{ [V]}$

E2)

$V_2 = 2 \text{ [V]}$

$V_1 = 12 \text{ [V]}$

$P_R = 10 \text{ [V]} \times 3 \text{ [A]} = 30 \text{ [W]}$ (convenzione degli utilizzatori)

$P_{\text{generatore}} = 12 \text{ [V]} \times 3 \text{ [A]} = 36 \text{ [W]}$ (convenzione dei generatori)

E3)

$i = 0.9 \text{ [A]}$


$i_1 = 0.8 \text{ [A]}$

E4)

$R = 4 \text{ } [\Omega]$


E.11 Ricavare le tensioni v_1 e v_2 in Figura E.11.
 $[v_1 = 3 \text{ V}, v_2 = -6 \text{ V}]$

Figura E.11

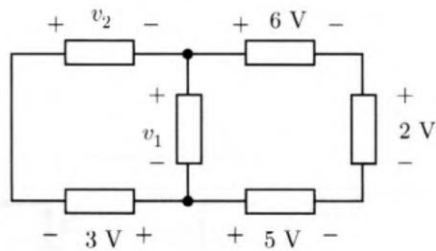

E.10 Ricavare le correnti i_1 e i_2 in Figura E.10.
 $[i_1 = 5 \text{ A}, i_2 = 1 \text{ A}]$


Figura E.10

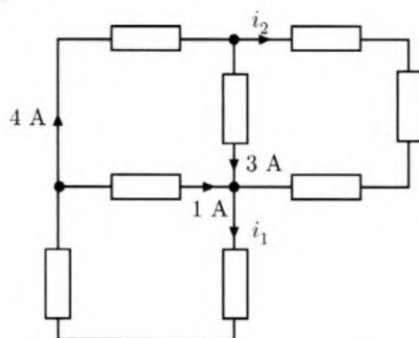

E.24 Calcolare la tensione v e la corrente i in Figura E.22. Verificare la conservazione della potenza.

$$[v = 3 \text{ V}, i = 2 \text{ A}]$$


Figura E.22

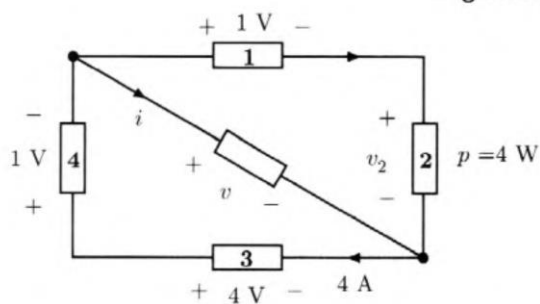

E.16 Ricavare i_G in Figura E.13.


$$[i_G = 2 \text{ A}]$$

Figura E.13

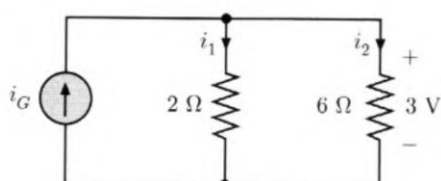


E.20 In Figura E.17 ricavare le tensioni v_{ac} e v_{cb} .
 $[v_{ac} = 4 \text{ V}, v_{cb} = 5 \text{ V}]$

Figura E.17

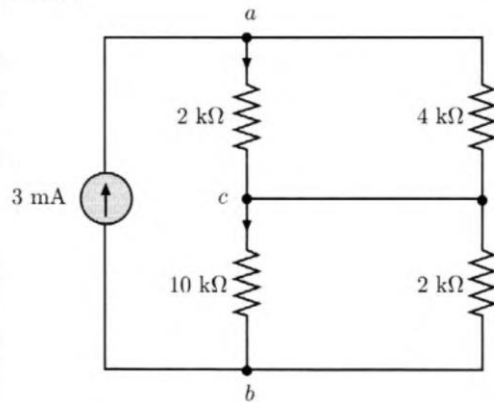

E.35 Ricavare la corrente i in Figura E.32.
 $[i = 1 \text{ A}]$

Figura E.32

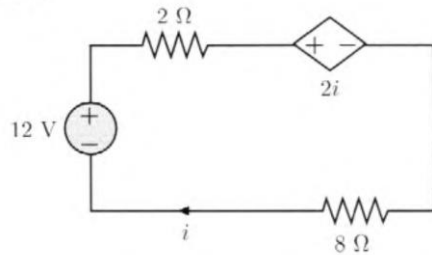

E.36 Ricavare la tensione v in Figura E.33.
 $[v = -24 \text{ V}]$

Figura E.33

